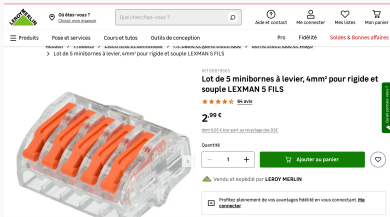



Questions / keypoints



Éventuellement tu peux mettre un interrupteur simple comme celui en photo ci-dessous pour éviter à brancher / débrancher...



Notes

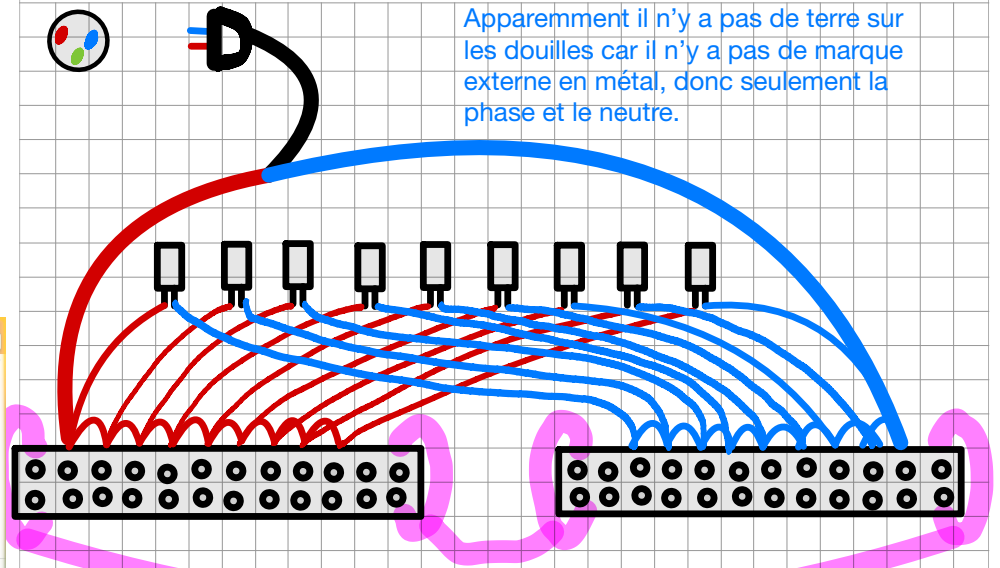

Apparemment il n'y a pas de terre sur les douilles car il n'y a pas de marque externe en métal, donc seulement la phase et le neutre.

A priori pas compliqué: les lampes doivent être connectées en parallèle: comme sur le dessin ci-dessus. Il suffit de ne pas relier les deux dominos entre eux! (Sinon court-circuit). Tu peux les mettre dos à dos avec une petite barre de plastique entre (comme une règle) et les tenir plaqués dos à dos avec du ruban isolant.

Pour relier les bornes entre elles, utilise un fil qui va d'une borne à l'autre. Normalement il faut dénuder tous les fils environ 8 mm (un peu moins que la largeur du domino pour les les fils que tu connecte soit en contact au niveau des deux visse. Trois fils par borne c'est ok. Il faut bien serrer et vérifie en tirant que tout est bien serré.

Après il faudrait protéger ce banchement dans une boîte car les parties conductrices ne sont pas protégées)... Aussi pour protéger de l'eau ou œuf cassé...

Celle du bas serait idéale (10 entrées = une venant de la prise et 9 lampes). C'est de la bonne marque et tu n'aurait besoin que de deux minobornes (une pour la phase et une pour le neutre).

Summary